

תלמידי כיתות י' – י"ב ממריאים להצלחה  
בלימודי פיזיקה ומתמטיקה לבגרות עם




**להצטרפות – חייגו או שלחו הודעה**

חנה קדמי: 052-576-0117

**הסיכום נכתב על ידי אלרואי לוי**

אנו מ-3 ב-2024

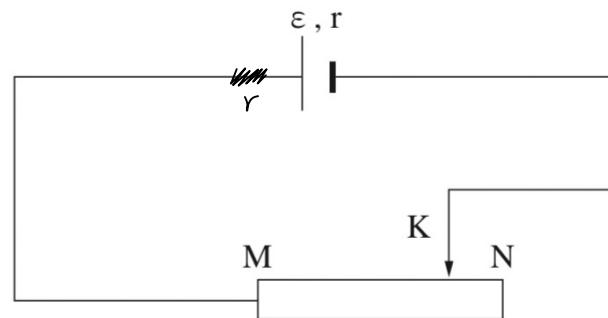3. תלמידה ב厰מאות פיזיקה בנתה מעגל חשמלי המוצג בתרשימים שלפניך. רכיבי המעגל: מקור מתח שהכח"מ שלו  $E$  והתנגדות הפנימית  $r$ , תילים מוליכים אידאליים ונגד משטנה שקצתתו  $M$  ו- $N$  והмагע הנידי שלו  $K$ .



התלמידה הציבה את המגע הנידי  $K$  בנקודות שונות על פני הנגד המשטנה, ובכל פעם מדדה את  $I$ , עוצמת הזרם במעגל, ואת  $V$ , המתח בין הנקודה  $M$  לבין הנקודה  $K$ . תוצאות המדידות מוצגות בטבלה שלפניך.

נקודות	$I$ (A)	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5
נקודות	$V$ (V)	4.9	3.9	3.2	2.0	0.8

אחד מזוגות המדידות שבבלה מתאים למצב שבו המגע הנידי  $K$  היה בקצת  $N$  של הנגד המשטנה.

- א. מהי עוצמת הזרם במצב זה? נמק את תשובהך. (6 נקודות) ✓  
 ב. (1) סרטט דיאגרמת פיזור (נקודות במערכת צירים) של המתח,  $V$ , כפונקציה של עוצמת הזרם,  $I$ . ✓  
 (2) הוסף לדיאגרמת הפיזור את הישר המתאים לה ביותר (קו מגמה). ✓  
 (8 נקודות)

- ג. השתמש בגרף שסרטטו ורשום את ערך הכח"מ  $E$  של מקור המתח. בגרף שסרטטו סמן (בצורה בולטת) את הנקודה שבה השתמש לקבעת תשובהך. (6 נקודות) ✓

- ד. השתמש בגרף וחשב את ההתנגדות הפנימית  $r$  של מקור המתח. (5 נקודות) ✓

- ה. קבע מהי עוצמת הזרם המתאימה למצב שבו המגע הנידי נמצא בנקודה  $M$ . (4 נקודות) ✓


- ו. על פי נוסחת חוק אוּהָם, כאשר המתח גָּדֵל — גם עוצמת הזרם גָּדֵל. אבל במידות של התלמידה, כאשר המתח גָּדֵל — עוצמת הזרם קָטָנה. האם תוצאות המדידות עומדות בסתייה לחוק אוּהָם? נמק את תשובהך. ( $\frac{1}{3}$  4 נקודות) ✓

3.

כבר בחלק ההפוך נמצא נור N והוא ככ' גנ' .  
 ככ' גנ' נור א.ג.  $I = 0.5$

ב.

1) + 2)

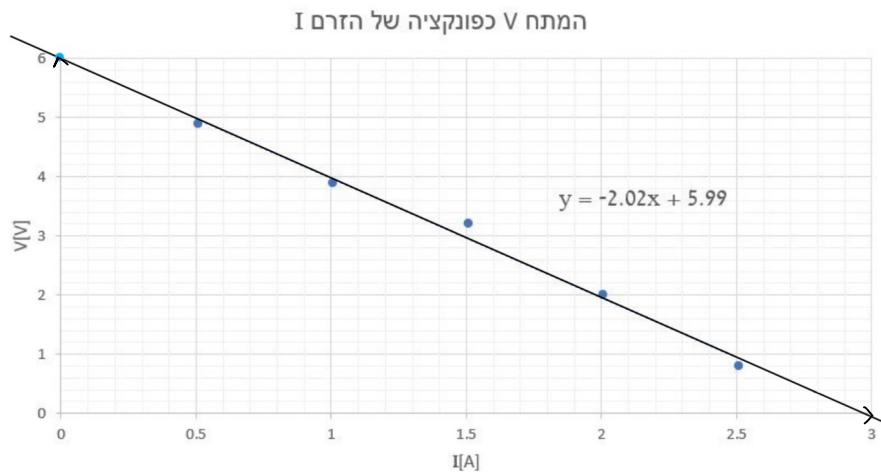

$$U_{AB} = -rI + \epsilon$$

$$y = mx + b$$

ג.

הנור א.ג. הוא כפונקציה של זרם I ופער המתח V.

$$\epsilon = 5.5 \approx 6$$

3.

הנור א.ג. הוא כפונקציה של זרם I.

$$\begin{aligned} & (0, 5.5) \\ & (2.9, 0) \end{aligned} \quad \left\{ \begin{array}{l} m = -r = -1.9 \\ \therefore r = 1.9 \approx 2 \end{array} \right.$$


כבר בחלק ההפוך נמצא נור N והוא ככ' גנ' .  
 ככ' גנ' נור א.ג.  $I_{max} = \frac{\epsilon}{r} = \frac{5.5}{1.9} = 2.9$

$$I_{max} = \frac{\epsilon}{r} = \frac{5.5}{1.9} = 2.9$$

1. 2)  $\int_0^2 f(x) dx$  ו-  $\int_0^2 g(x) dx$  נקראו שטחים נקיים של פונקציית  $f(x)$  ו-  $g(x)$  על מניין - חישוב שטחים נקיים של פונקציית  $f(x)$  ו-  $g(x)$ .

וכם עליידי.  
 אלרואי לוי


ר' ג' :

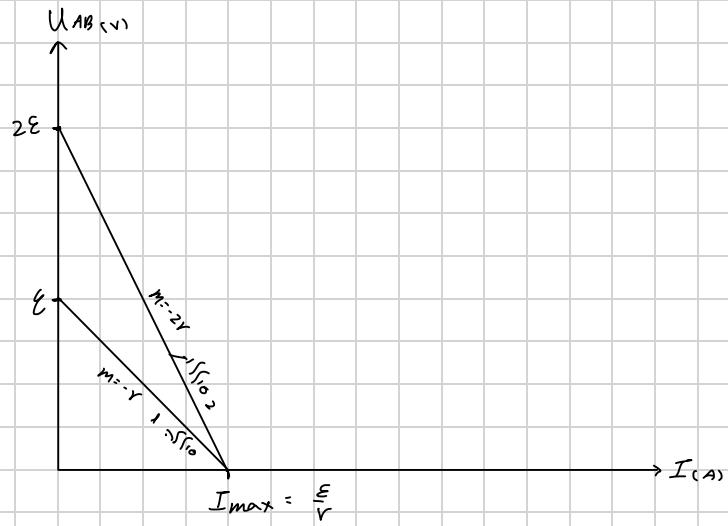

כיצד מוכיחים כי נסיבת זרם וטמפרטורה קבועה?

נוכיח!

- שניהם תלמידי פיזיקה, נור ואור, חקרו מעגל חשמלי של פנס כיס. הם פירקו פנס כי ישן ויצרו מעגל חשמלי הכולל את דכיביו – נורה, סוללה ומפסק. אליהם נוסיפו תילן חיבור אידאליים ושני רב-מודדים אידאליים, האחד משמש מד-מתנה והשני – מד-זרם. לפניך צלום של המעגל החשמלי שהרכיבו התלמידים.

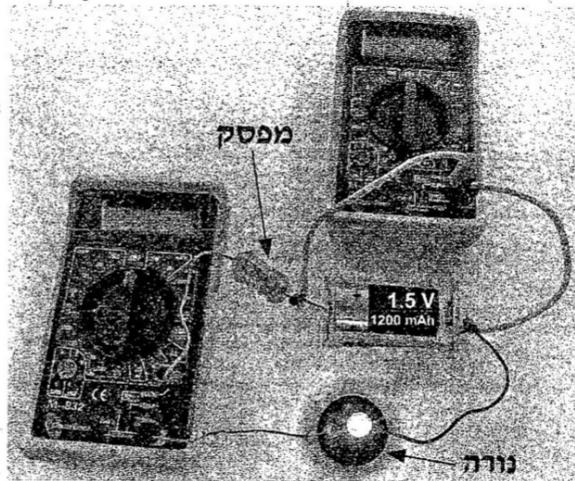

תצלום 1

- א. סרטט במחברותך תרשים סכמטי של המעגל החשמלי. השתמש בסימנים המקובלים. (5 נקודות)

התלמידים רשמו פעמיים את ההוריות של מכשירי המדידה – כאשר המפסק היה פתוח (הנורה אינה דולקת), וכאשר המפסק היה סגור (הנורה דולקת). בטבלה שלפניך מוצגות תוצאות המדידות.

מד-הזרם I(A)	מד-המתנה V(V)	ההורייה הmpsก
0.0	1.50	פתוח
0.3	1.35	סגור


- ב. (1) או צין שלפני המדידות הוא שיער שגם המפסק יהיה סגור, ההוריות מד-המתנה תהיה V 1.5 – הערך הרשום על הסוללה. הסבר מדוע יש הבדל בין המתוח ענדד כאשר המפסק היה סגור ובין הערך הרשום על הסוללה.

- (2) חשב את התנגדות הפנימית של הסוללה.

(11 נקודות)

- ג. חשב את עוצמת הזרם בסוללה כאשר מחברים את הדקיה זה לזה באמצעות תיל מוליך חסר התנגדות (זרם קצר). (4 נקודות) (המשך בעמוד 5/)

התלמידים שילבו במעגל עוד נורה, זהה לנורה של הפנס. הם חיברו את שתי הנורות כמתואר בתצלום 2.

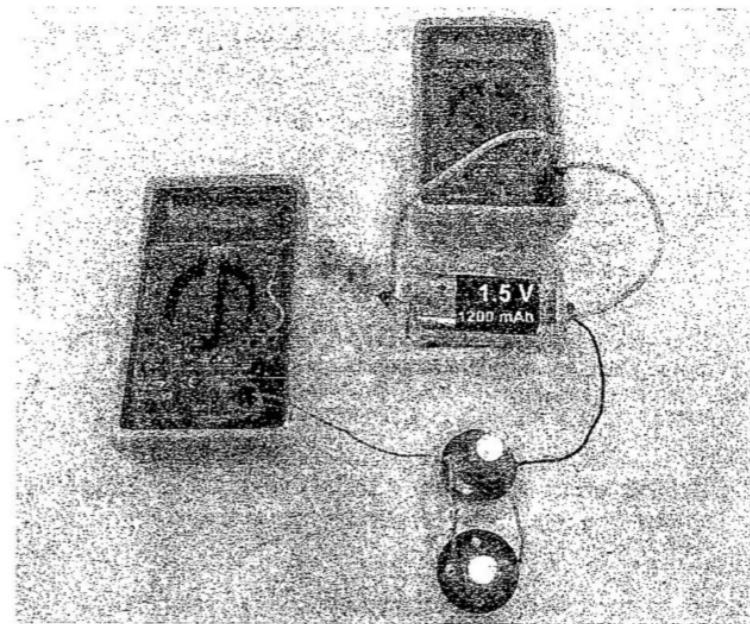

תצלום 2

ד. (1) קבע אם במעגל חסמי זה הזרית מד-הזרם גדולה מ-  $0.3\text{ A}$ , קטנה מערך זה או שווה לו.

נמק את קביעותך.

(2) קבע אם במעגל חסמי זה הזרית מד-המתח גדולה מ-  $1.35\text{ V}$ , קטנה מערך זה או שווה לו.

נמק את קביעותך.

(10 נקודות)


ג. נור הבדיקה בנתון נוסף שרשום על הסוללה:  $1,200\text{ mAh}$ .

התלמידים מצאו שהפירוש של נתון זה הוא  $1,200 \times 1\text{ מיליאמפר} \times \text{שעה}$ .

קבע מהו הגודל הפיזיקלי שנตอน זה מייצג. פרט את שיקוליך. ( $\frac{1}{3}$  3 נקודות)

2.

rc.

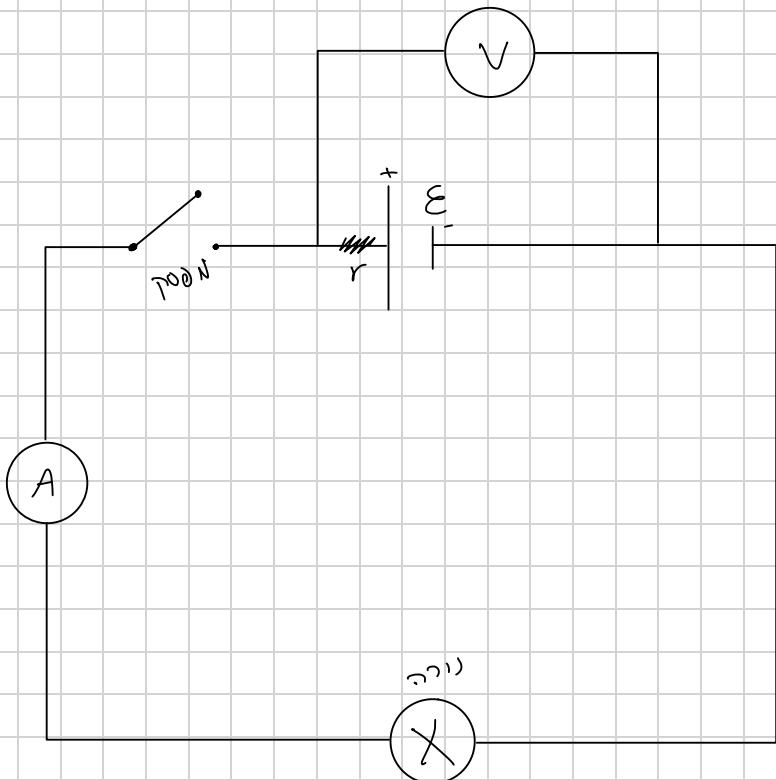


ב. 1) הוכיחו שמיון סדרם כה זהה ב串联 כבב וכבב נסיבי נסיבי?

הוכיחו שמיון סדרם כה זהה ב串联 כבב וכבב נסיבי נסיבי.

$$U_{AB} = \epsilon - \frac{I}{r}$$

$$U_{AB} = \epsilon$$

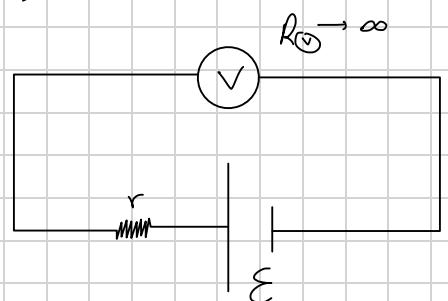

מהו ערך  $r$  ב串联 כבב וכבב נסיבי נסיבי? - הוכח בפונקציית פוטנציה. נסיבי נסיבי גזירה לאמתה מושג כפונקציית פוטנציה. קווים יתנו הטענה קווים יתנו הטענה.


0.15 וולט הוא ערך  $r$  ב串联 כבב וכבב נסיבי נסיבי. על כן  $\epsilon = 1.5$  וולט.

$$\left. \begin{array}{l} r = 2 \\ V_r = 0.15 \text{ V} \\ I = 0.3 \text{ A} \end{array} \right\} r = \frac{V_r}{I} \Rightarrow r = 0.5 \text{ Ω}$$

הנחתה נתקצרה ב-3, ו-0.5 נתקצרה ב-0.5.

$$I_{max} = \frac{\varepsilon}{r} = \frac{1.5}{0.5} = 3A$$

2.

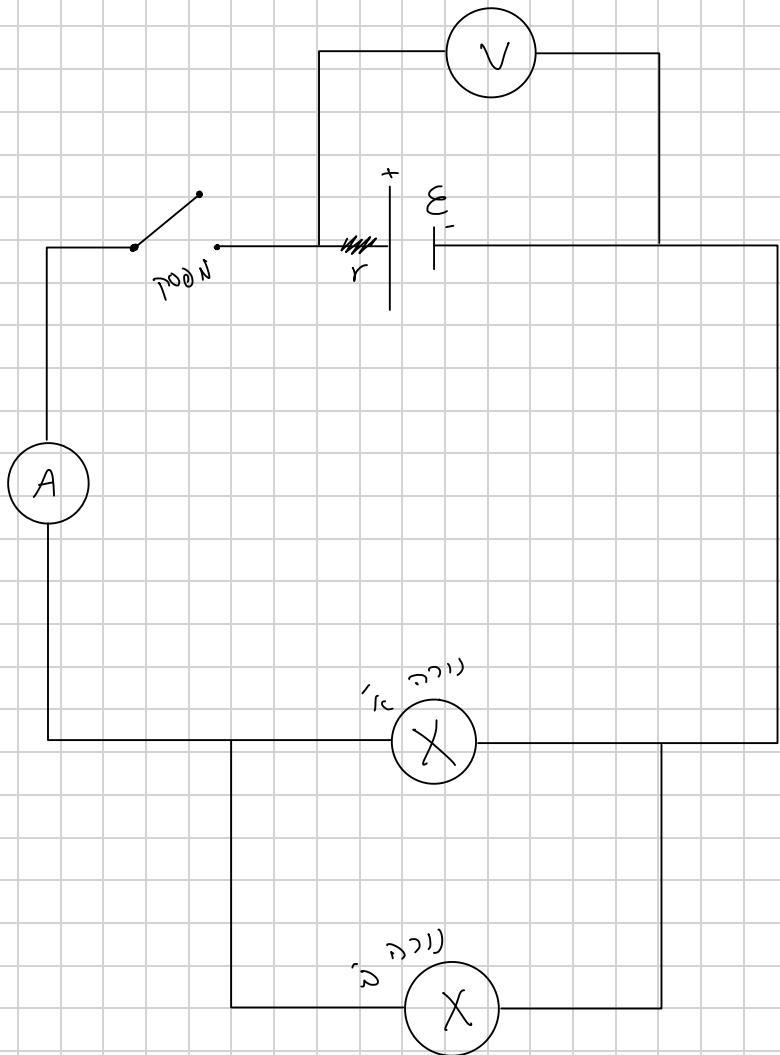

ההיפך נתקצרה ב-3, ו-0.5 נתקצרה ב-0.5. הולכת הזרם ב-2 מוליך ו-1 מוליך נתקצרה.

$$V_r = I \cdot r$$

לכל  $J - R$  יש הרבה פוטר נקי הולכת יתגשם.

$$U_{AB} = \varepsilon - I_r r$$

הנחתה נתקצרה ב-3, ו-0.5 נתקצרה ב-0.5.

מוגדר: כהיפך נתקצרה ו-0.5 נתקצרה ב-0.5. מוגדר!

מיין מה צייר? - (0.5, 0.5) נתקצרה או (0.5, 0.5)?

מיין מה צייר? - (0.5, 0.5) נתקצרה או (0.5, 0.5)?

סוכם על ידי אלחואי לוי

1,200 m·A·H

(השאלה נסגרה כפוי להמשך)

$$A = \frac{\Delta F}{\Delta t}$$
$$mAH = \frac{1}{1000} \cdot \frac{\Delta F}{\Delta t} \cdot \Delta t$$

A  
16GN  
5Ns

$$A = \frac{\Delta F}{\Delta t}$$
$$H = \Delta t$$
$$m = \frac{1}{1000}$$

$$mA \cdot H = \frac{1}{1000} \cdot \frac{\Delta F}{\Delta t} \cdot \Delta t \Rightarrow \text{רנולס } 16GN \cdot 5Ns$$

# תלמידי כיתות י'-ו"ב ממריאים להצלחה בלימודי פיזיקה ומתמטיקה לבגרות עם



## קורס הכנה לבגרות אונ-ליין



חננה תודעה ענקית באמת. מה שניסיתי להבini  
חדש במקללה הצלחתו להבין איתך אחרי 3  
שיעורים. התגעגעתי לשיעורים איתך הלוואי  
שלמרצה של' הייתה את התשובה למקצוע כמו  
שיש לך. החזרת לי את כל האהבה לפיזיקה.  
חברה של' עפה עלייך ברמות.

12:34



בכיף יקירה

מה שתצטרכי אני כאן בשביבך.  
אגוזעים



✓ 19:30

את מאשרת לי לפרסם את הודעה הזאת בעילום  
שם?

✓ 19:31

תרגישי חופשי להגיד לי שלא

ברורר תפרימי

19:40

✓ 19:41

איזה כיף



תודה

שבת שלום ובאמת תודה ענקיתת

19:41

שבת שלום ❤️ רק שתצליח!

✓ 19:41

סוכם על ידי:  
אלרואי לוי

בוקר טוב!!!!!!  
חנה יקרת,  
אני חוצה להודות לך על התOMICה, השיעורים  
המשמעותיים, על הדרכך שלך למד ולהקל,  
מאז שבתי אצלך בקורס, היא הצטרפה רק  
השנה, לאט לאט, הציגנים עולים, ותודיע שבלכל  
מבחן, היא עונה בצורה נכון ורך על השאלה  
שקשורה לנושאים שאת למדת אותה.  
זה אומר המומן!!!  
אז שוב תודה, זכינו להכיר בן אדם מדהים!!!, ומורה  
למופת!!



10:43

איזה כיף לשמעו 😊😊

שמחה מאוד בשביבך.

יש לך ילדה נחרתית

תודה לשיתפות אותך 💕

האם את מאשרת לי לשלוח את הודעה שלך

בעילום שם?

תרגישי חופשי להגיד לי שלא

כן כמובן, אבל בלי שם.

תודה רבה!!!, יומ מקסים!!

11:03

תודה לך 💚💜

✓ 11:03

תודיע שזה ממש נכון,  
ב מבחון האחרון, היא ענתהמצוין רק בשאלות  
שאת למדת אותה 😊

11:03

היא כל הזמן רק מצפה לשועור שלך כדי להבין מה  
שלימדו בבית הספר.

11:04